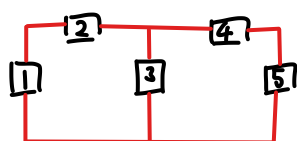


Week 3

1.17 Figure 1.28 shows a circuit with five elements. If $p_1 = -205 \text{ W}$, $p_2 = 60 \text{ W}$, $p_4 = 45 \text{ W}$, $p_5 = 30 \text{ W}$, calculate the power p_3 received or delivered by element 3.




$$\sum P = P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5 = 0$$

$$-205 + 60 + P_3 + 45 + 30 = -70 + P_3$$

Answer: 70W

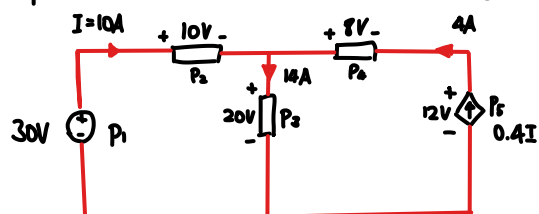1.18 Find the power absorbed by each of the elements in Fig. 1.29



$$P_1 = 30 \times (-10) = -300$$


$$P_2 = 10 \times 10 = 100$$

$$P_3 = 20 \times 14 = 280$$

$$P_4 = 8 \times (-4) = -32$$

$$P_5 = 12 \times (-4) = -48$$

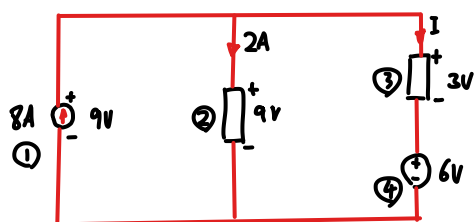1.19 Find I and the power absorbed by each element in the network of Fig. 1.30



$$I = 8 - 2 = 6 \text{ A}$$



$$P_{\text{①}} = 9 \times (-8) = -72 \text{ W}$$

$$P_{\text{②}} = 9 \times 2 = 18 \text{ W}$$

$$P_{\text{③}} = 3 \times 6 = 18 \text{ W}$$

$$P_{\text{④}} = 6 \times 6 = 36 \text{ W}$$

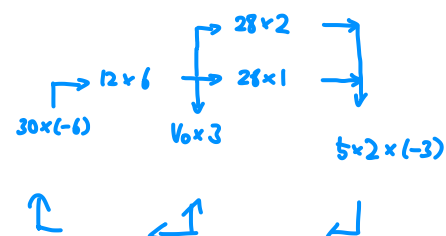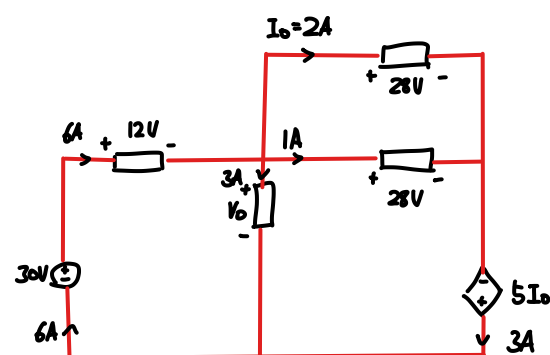1.20 Find V_0 and the power absorbed by each element in the circuit of Fig. 1.31



$$\sum P = -180 + 72 + 56 + 28 - 30$$

$$= 3V_0 - 54 = 0$$

Answer: $V_0 = 18 \text{ V}$