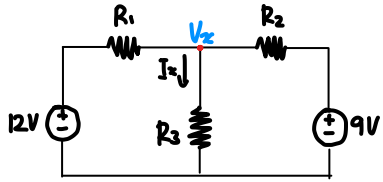


Week 6 HW

3.1 nodal analysis



$R_1 = 4\Omega, R_2 = 2\Omega, R_3 = 2\Omega$  이라 한 때,

KCL:

$$\frac{(12 - V_x)}{R_1} + \frac{(9 - V_x)}{R_2} - \frac{V_x}{R_3} = 0$$

$$\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right)V_x + (-3 - \frac{9}{2}) = 0$$

$$\frac{5}{4}V_x = \frac{15}{2} \quad V_x = 6$$


Ohm's Law:

$$V = IR, I = \frac{V}{R}$$

$$I_x = \frac{6}{2} = 3$$

KCL과 Ohm's Law를 이용해  $I_x = 3A$ 가 도출된다.

3.3 Find  $I_1 \sim I_4, V_o$

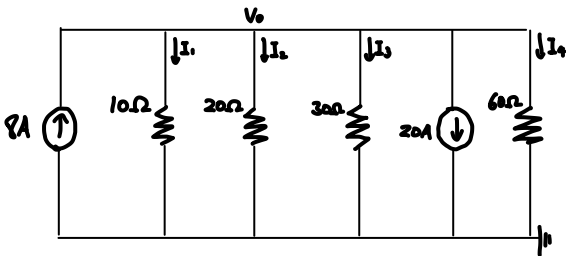

KCL:


$$-9 + \frac{V_o}{10} + \frac{V_o}{20} + \frac{V_o}{30} + 20 + \frac{V_o}{60} = 0$$

$$\left(\frac{6+3+2+1}{60}\right)V_o + 12 = \frac{12}{60}V_o \quad 12V_o = -120$$

$$V_o = -60V$$

$$I_1 = \frac{-60}{10} = -6A, I_2 = \frac{-60}{20} = -3A, I_3 = \frac{-60}{30} = -2A, I_4 = \frac{-60}{60} = -1A$$

3.13 calculate  $V_1, V_2$

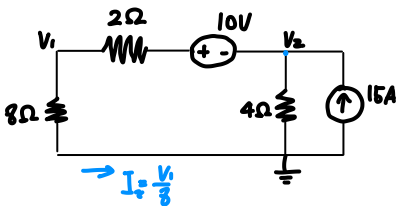

KCL:

$$\left(\frac{V_2 + 10}{8+2}\right) + \frac{V_2}{4} - 15 = 0$$

$$\frac{V_2}{10} + 1 + \frac{V_2}{4} - 15$$


$$= \frac{4V_2 + 10V_2}{40} - 14$$

$$14V_2 = 14 \cdot 40 \quad V_2 = 40V$$

$$I_2 = \frac{V_2 + 10}{8+2} = 5A = \frac{V_1}{8}$$

$$V_1 = 40V$$

3.36  $I_1, I_2, I_3$ ?

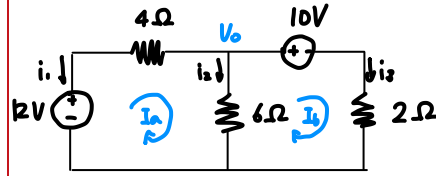

KVL:

$$\textcircled{1} 12 = (4+6)I_1 - 6I_2 \rightarrow 5I_1 - 3I_2 = 6$$

$$\textcircled{2} -10 = -6I_1 + (2+6)I_2 \rightarrow 3I_1 - 4I_2 = 5$$

$$\begin{cases} 5I_1 - 3I_2 = 6 \\ 3I_1 - 4I_2 = 5 \end{cases} \quad \begin{bmatrix} 15 & -9 & 18 \\ 15 & -20 & 25 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 20 & -12 & 24 \\ 9 & -12 & 15 \end{bmatrix}$$


$$\begin{bmatrix} 0 & +11 & -7 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 11 & 0 & 9 \end{bmatrix}$$

$$\therefore I_2 = -\frac{9}{11}, I_1 = \frac{9}{11}$$

$$I_1 = -I_2, I_2 = I_1 - I_2, I_3 = I_2$$

$$I_1 = -\frac{9}{11}A, I_2 = \frac{16}{11}A, I_3 = -\frac{9}{11}A$$

3.44 obtain  $I_o$

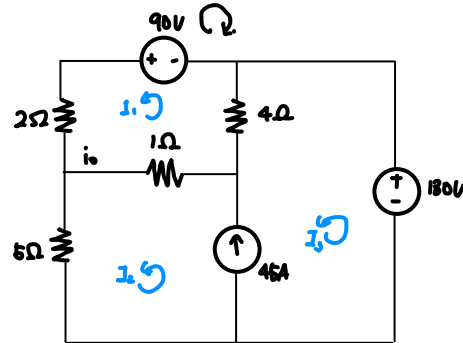

KVL:

$$90 + (2+1+4)I_1 - 1I_2 - 4I_3 = 0$$

$$180 + 4I_3 + (1+5)I_2 - (4+1)I_1 = 0$$

KCL:

$$45 + (I_1 - I_2) + (I_2 - I_1) = 0$$

$$I_1 - I_2 = 45$$

$$I_o = I_1 - I_2 = -26A$$

$$I_2 = I_1 + 45$$

$$11I_1 - I_2 - 4I_3 = -90$$

$$-6I_1 + 4I_2 + 4I_3 = -180$$

$$\begin{cases} 11I_1 - 5I_2 = -270 \\ -5I_1 + 10I_2 = -360 \end{cases}$$

$$14I_1 - 10I_2 = -540$$

$$I_1 = -20, I_2 = -46$$